
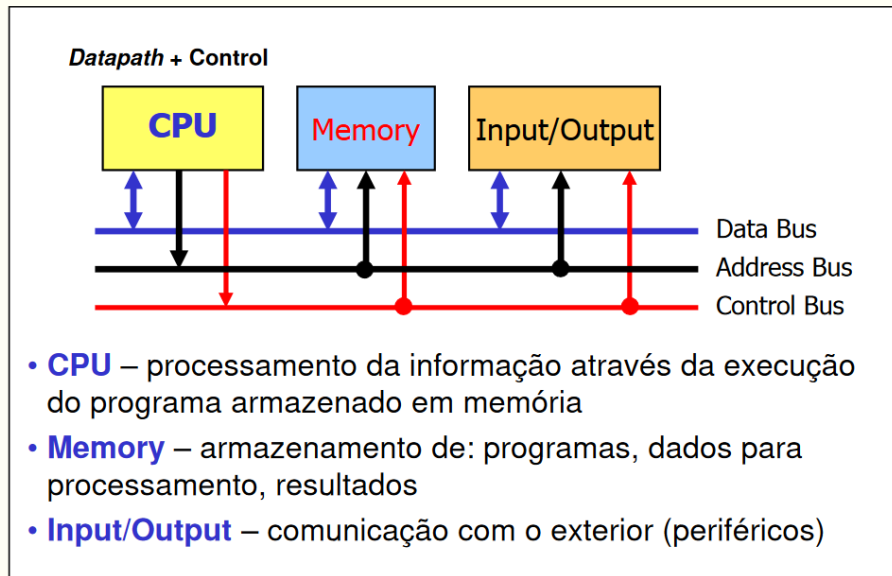


Modelo de von Neumann

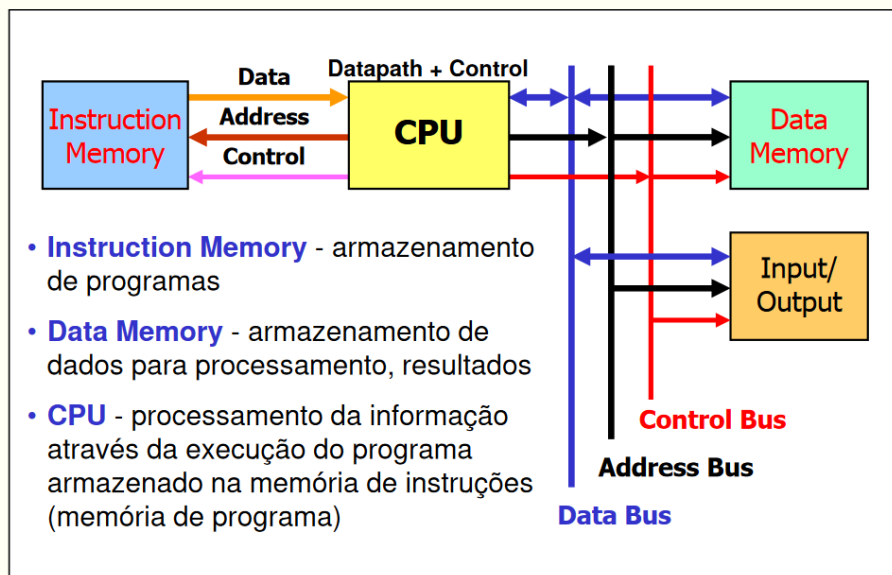

Modelo de Harvard



von Neumann *versus* Harvard – resumo

• Modelo de von Neumann

- um único espaço de endereçamento para instruções e dados (i.e. uma única memória)
- acesso a instruções e dados é feito em ciclos de relógio distintos

• Modelo de Harvard

- dois espaços de endereçamento separados: um para dados e outro para instruções (i.e. duas memórias independentes)
- possibilidade de acesso, no mesmo ciclo de relógio, a dados e instruções (i.e. CPU pode fazer o *fetch* da instrução e ler os dados que a instrução vai manipular no mesmo ciclo de relógio)
- memórias de dados e instruções podem ter comprimentos de palavra diferentes

Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

- Relembremos o formato de codificação dos três tipos de instruções:


31	Aritméticas e lógicas – Tipo R					0
opcode (0)		rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits		5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

31	LW, SW, aritméticas e lógicas imediatas – Tipo I			0
opcode		rs	rt	offset / imm
6 bits		5 bits	5 bits	16 bits

31	Branches – Tipo I			0
opcode		rs	rt	instruction_offset
6 bits		5 bits	5 bits	16 bits

Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

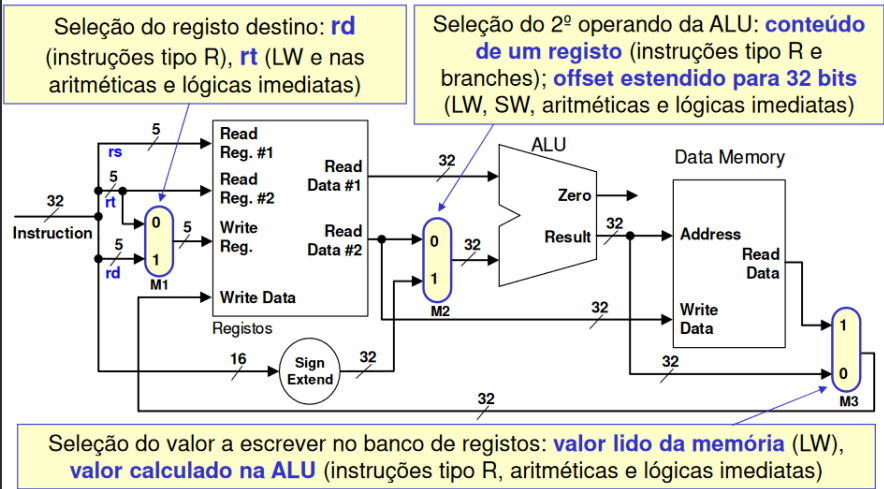- **1º passo:** combinação das instruções de acesso à memória com as instruções aritméticas e lógicas do tipo R e do tipo I:



Implementação de um *Datapath* – instruções tipo R

- Operações realizadas no decurso da execução de uma instrução tipo R:
 - **Instruction Fetch** (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
 - **Leitura dos registos** operando (registos especificados nos campos “**rs**” e “**rt**” da instrução)
 - **Realização da operação** na ALU (especificada no campo “**funct**”)
 - **Escrita do resultado** no registo destino (especificado no campo “**rd**”)


Exemplo: **add \$2, \$3, \$4**

31					0
opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
(0)	(3)	(4)	(2)	(0)	(32)
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Código máquina: 0x00641020

Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

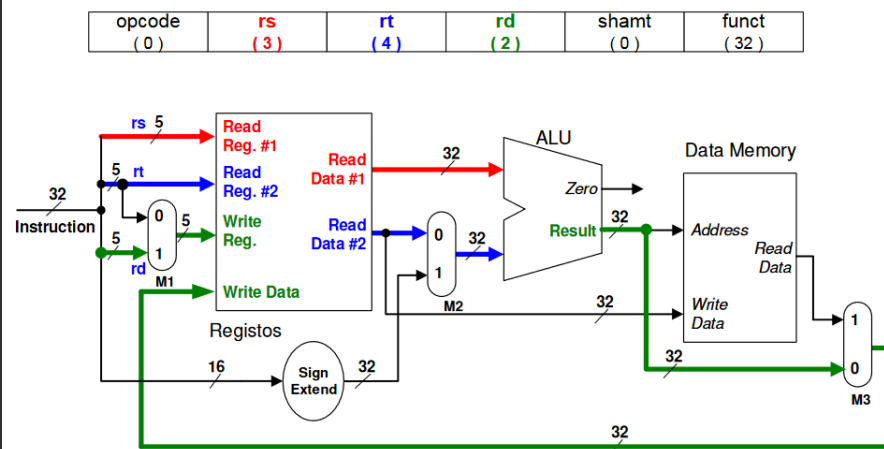- Fluxo da informação na execução de uma instrução do tipo R. Exemplo: **add \$2, \$3, \$4**



Implementação de um *Datapath* (Instrução SW)

- Operações realizadas na execução de uma instrução “**sw**”:
 - Instruction Fetch* (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
 - Leitura dos registos que contêm o **endereço-base** e o **valor a transferir** (registos especificados nos campos “**rs**” e “**rt**” da instrução, respetivamente)
 - Cálculo, na ALU, do endereço de acesso (soma algébrica entre o conteúdo do registo “**rs**” e o **offset** especificado na instrução)
 - Escrita na memória


Exemplo: **sw** \$2, 0x24(\$4)

Endereço inicial da memória onde vai ser escrita a word de 32 bits armazenada no registo \$2

opcode (0x2B)	rs (4)	rt (2)	offset (0x24)
------------------	-----------	-----------	------------------

Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

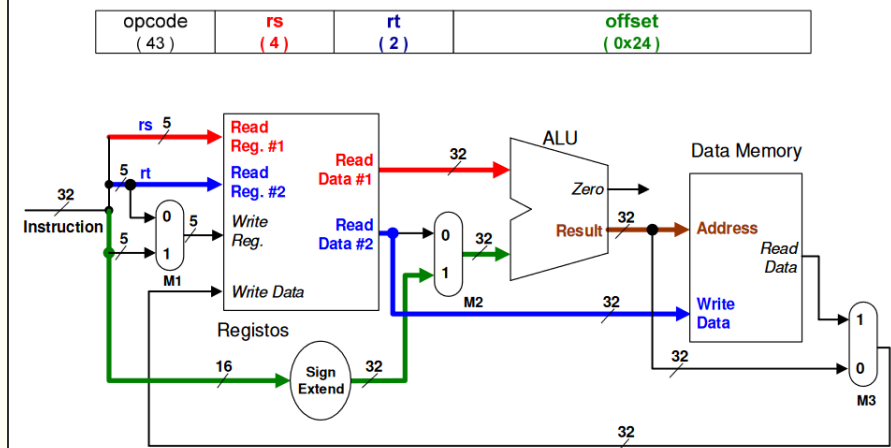- Fluxo da informação na execução de uma instrução SW (*store word*). Exemplo: **sw** \$2, 0x24(\$4)



Implementação de um *Datapath* (Instrução LW)

- Operações realizadas na execução de uma instrução “lw”
 - *Instruction Fetch* (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
 - Leitura do registo que contém o endereço base (registo especificado no campo “rs” da instrução)
 - Cálculo, na ALU, do endereço de acesso (soma algébrica entre o conteúdo do registo “rs” e o **offset** especificado na instrução)
 - Leitura da memória
 - Escrita do valor lido da memória no registo destino (especificado no campo “rt” da instrução)


Exemplo: lw \$4, 0x2F(\$15)

Endereço inicial da memória para leitura de uma word de 32 bits (vai ser escrita no registo \$4)

opcode (0x23)	rs (15)	rt (4)	offset (0x2F)
------------------	------------	-----------	------------------


Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

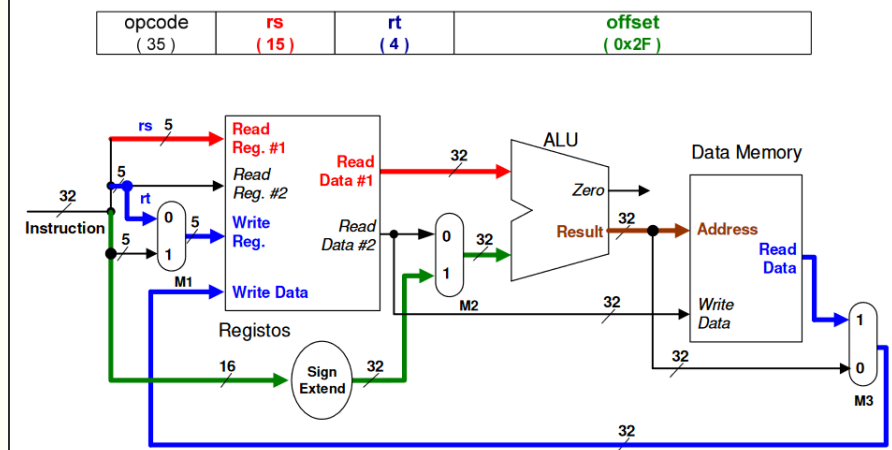- Fluxo da informação na execução de uma instrução LW (*load word*). Exemplo: lw \$4, 0x2F(\$15)



Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

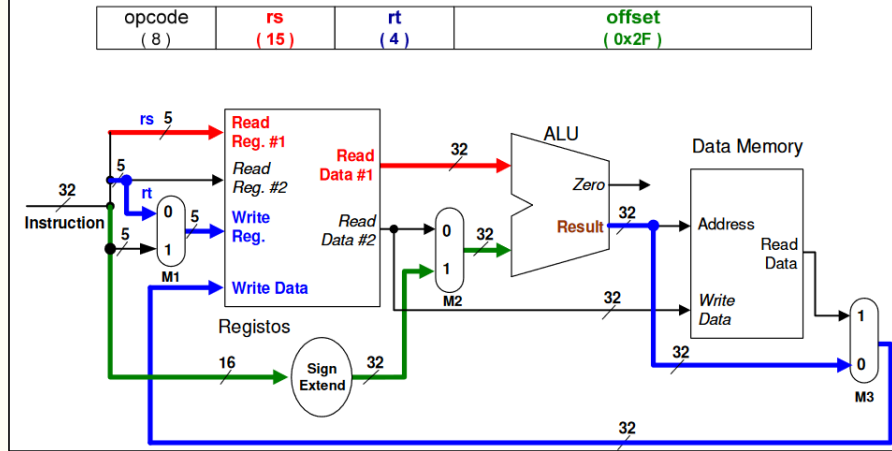- Fluxo da informação na execução das instruções imediatas.
Exemplo: `addi $4, $15, 0x2F`



DETI-UA


Arquitetura de Computadores I

Aulas 14 a 16 - 44

Zoom automático

Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

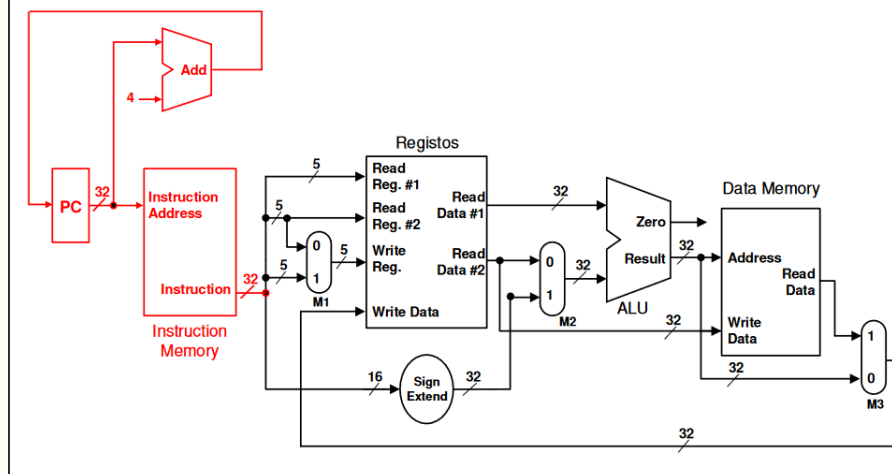- 2º passo:** inclusão do bloco *Instruction Fetch*




DETI-UA

Arquitetura de Computadores I

Aulas 14 a 16 - 45

Implementação de um *Datath* – juntando tudo

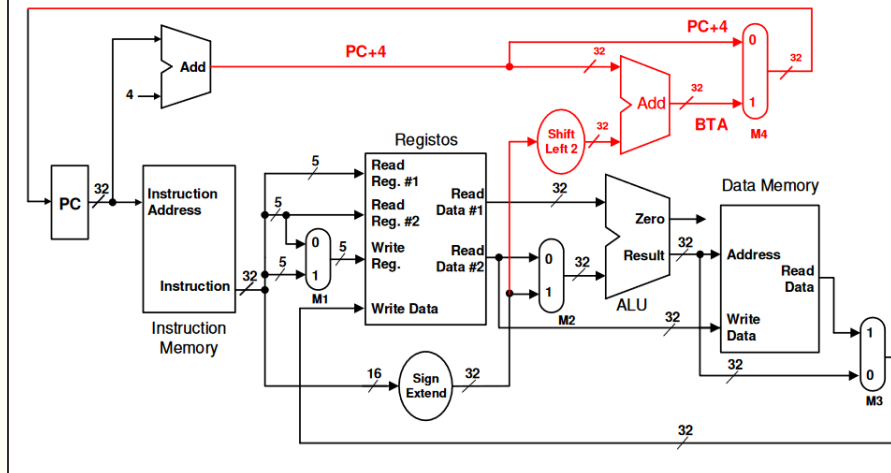- 3º passo: adição das instruções de salto condicional (*branches*)




DETI-UA

Arquitetura de Computadores I

Aulas 14 a 16 - 46

Implementação de um *Datath* – juntando tudo

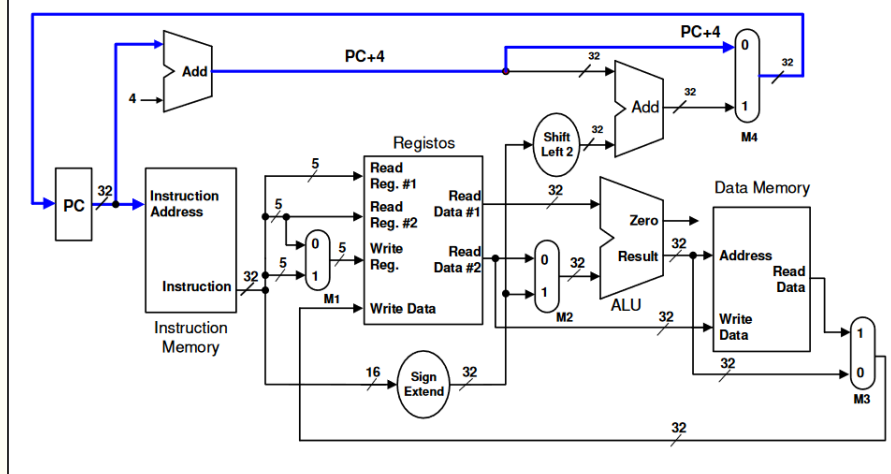- Encaminhamento de PC+4 para a entrada do Program Counter



DETI-UA

Arquitetura de Computadores I

Aulas 14 a 16 - 47

Implementação de um *Datapath* (Instruções de *branch*)

- Operações realizadas na execução de uma instrução de *branch*:
 - Instruction Fetch* (leitura da instrução, cálculo de PC+4)
 - Leitura de dois registos, do banco de registos
 - Comparação dos conteúdos dos registos (realização de uma operação de subtração na ALU)
 - Cálculo do endereço-alvo da instrução de *branch* (*Branch Target Address* - BTA)


$$BTA = (PC+4) + (instruction_offset \ll 2)$$
 - Alteração do valor do registo PC:
 - se a condição testada pelo *branch* for verdadeira PC = BTA
 - se a condição testada pelo *branch* for falsa PC = PC + 4

Exemplo: **beq \$2, \$3, 0x20**

opcode (4)	rs (2)	rt (3)	instruction_offset (0x20)
-----------------	-------------	-------------	--------------------------------

Implementação de um *Datapath* – juntando tudo

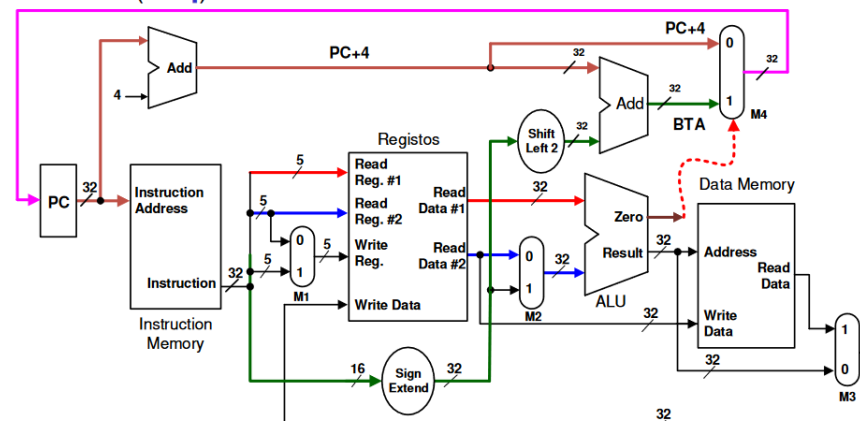
- Fluxo da informação na execução de uma instrução de *branch* (**beq**)




Datapath com suporte para a instrução "j" (jump)

- A instrução "j" é codificada com um caso particular de codificação, o formato J
- No formato J existem apenas dois campos:
 - o campo opcode (**bits 31-26**) e o
 - campo de endereço (**bits 25-0**)
- Na instrução "j", o endereço alvo (*Jump Target Address - JTA*) obtém-se pela **concatenação**:
 - dos bits **31-28** do PC+4 com
 - os bits do campo de endereço da instrução (26 bits) multiplicados por 4 (*2 shifts* à esquerda)
- No próximo flanco ativo do relógio, o valor do PC será **incondicionalmente** alterado com o valor do JTA

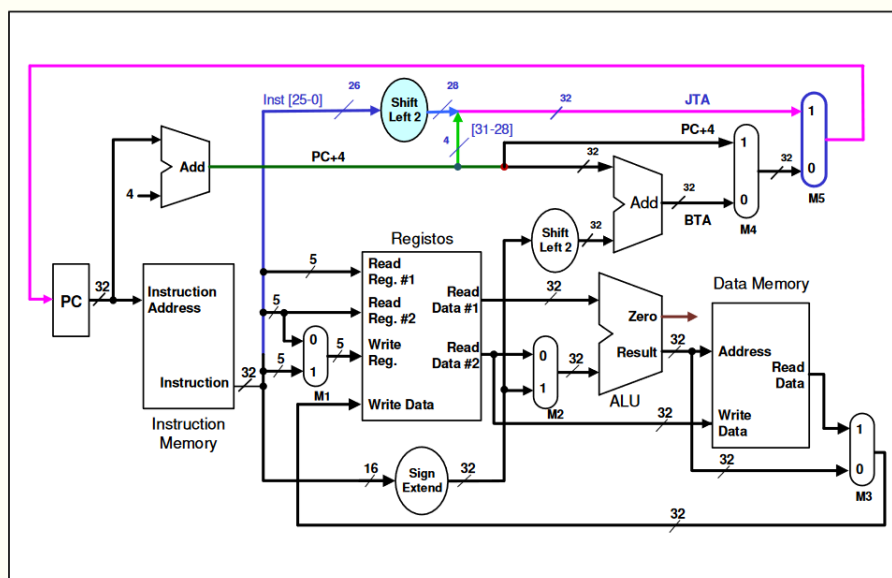Datapath com suporte para a instrução "jump" (j)



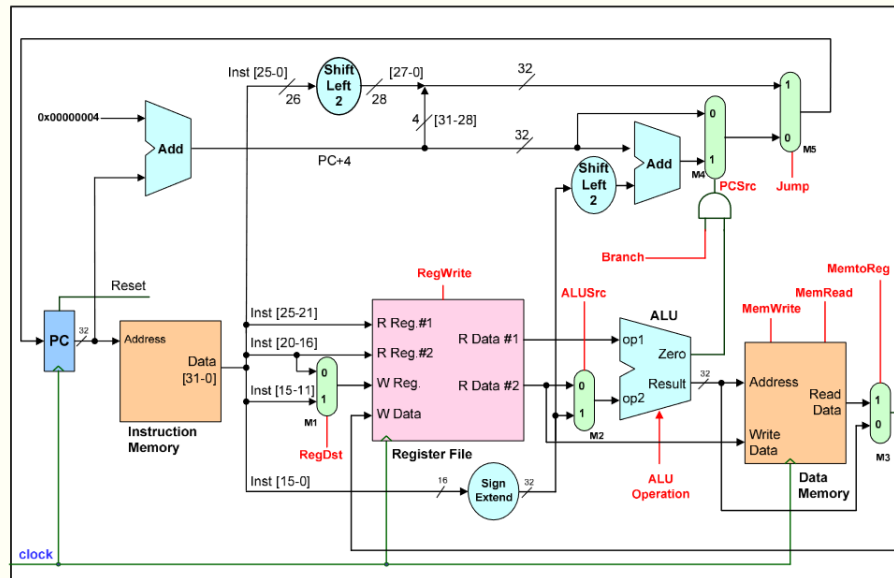Datapath single-cycle completo (com sinais de controlo)



DETI-UA

Arquitetura de Computadores I

Aulas 14 a 16 - 51